

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN NOVEMBER 2021

ELEKTRIESE TEGNOLOGIE: DIGITAAL


ANTWOORDBLAD													
Tyd: 3 uur											2	00 pı	unte
EKSAMENNOMMER													

Heg hierdie Antwoordblad as laaste bladsy van jou Antwoordboek vas.

Gebruik 'n pen vir alle sketse.

VRAAG 4 SKAKEL EN BEHEERKRINGBANE


4.2.2

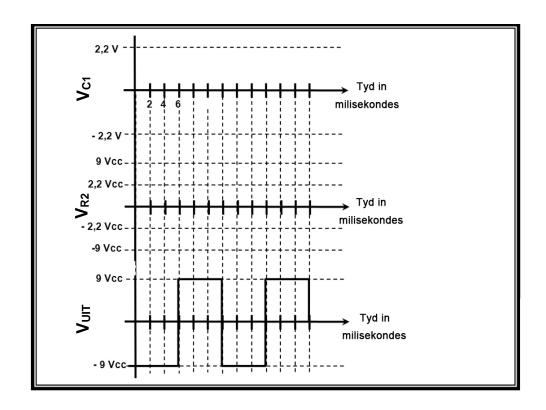

(4)

IEB Copyright © 2021 BLAAI ASSEBLIEF OM


4.6.2

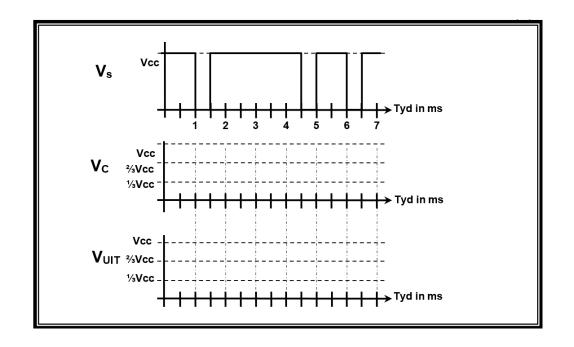

(4)

VRAAG 5 DIGITALE EN SEKWENSIËLE TOESTELLE

5.5.1 EN 5.5.2

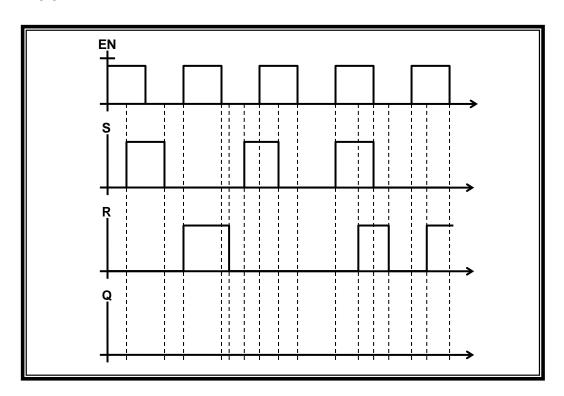

(4 + 3)